



Figure 1: Circuito B

## 1 Circuito no inversor

$$H(s) = \frac{R_4 \omega_p a_0 (R_1 + R_2)}{(R_3 - R_4) (R_1 \omega_p a_0 + (R_1 + R_2) (\omega_p + s))}$$

$$H(s) = \frac{414 \cdot 10^9}{110 \cdot 10^3 s + 47 \cdot 10^9} \text{ Caso 1}$$

$$H(s) = \frac{75 \cdot 10^9}{20 \cdot 10^3 s + 47 \cdot 10^9} \text{ Caso 2}$$

$$H(s) = \frac{414 \cdot 10^9}{110 \cdot 10^3 s + 471 \cdot 10^9} \text{ Caso 3}$$